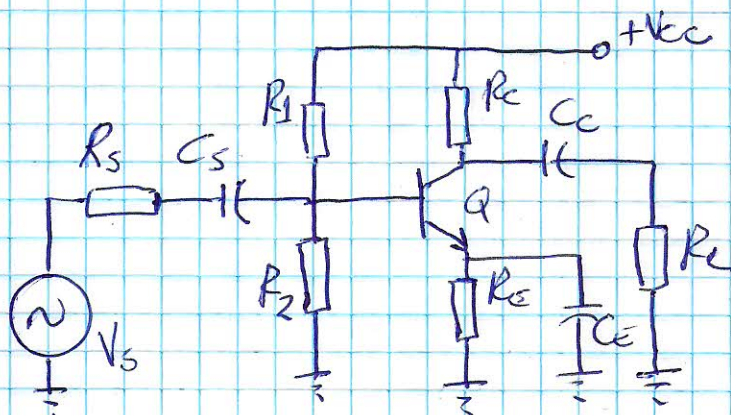


# ANÁLISE COMPUTADA DO AMPLIFICADOR EMISSOR COMUM COM POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO

## 1. TOPOLOGIA



## 2. DADOS

$R_s = 1K\Omega$ ;  $R_1 = 40K\Omega$ ;  $R_2 = 10K\Omega$ ;  $R_e = 2K\Omega$   
 $R_c = 4K\Omega$ ;  $R_L = 2K\Omega$ ;  $C_s = 10\mu F$ ;  $C_e = 20\mu F$   
 $h_{fe} = \beta = 100$ ;  $V_{cc} = 20V$ ;  $C_c = 1\mu F$ ;  $V_{BE} = 0,7V$   
 $V_s = 100mV$ ;  $C_{be} = 36pF$ ;  $C_{bc} = 4pF$ ;  $C_{ce} = 1pF$ ;  
 $C_{wi} = 6pF$ ;  $C_{wo} = 8pF$



### 3. ANALÍSE DC

$$V_{R2} = \frac{R2}{R1+R2} \cdot V_{CC} = \frac{10K}{40K+10K} \cdot 20 = 4V$$

$$V_E = V_{R2} - V_{BE} = 4 - 0,7 = 3,3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3,3}{2K} \approx 1,6mA$$

$$V_{RC} = I_E \cdot R_C = 1,6m \cdot 4K = 6,4V$$

$$V_C = V_{CC} - V_{RC} = 20 - 6,4 = 13,6V$$


$$V_{CE} = V_C - V_E = 13,6 - 3,3 = 10,3V$$

$$P_Q = V_{CE} \cdot I_E = 10,3 \cdot 1,6m \approx 16mW$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{1,6mA} = 16,25\Omega$$



#### 4. ANALISE AC

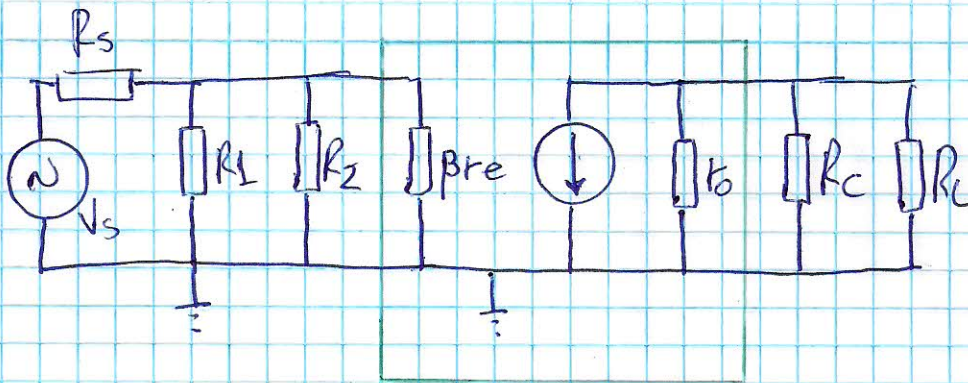

$$\beta \cdot r_e = 100 \cdot 16,25 = 1625 \Omega$$

$$Z_{in} = R1 // R2 // \beta r_e = 40K // 10K // 1625 \approx 1,35K \Omega$$


$$r_c = R_c // R_L$$

$$r_o \gg 10 R_c // R_L$$

$$r_c = 4K // 2,2K \approx 1,4K \Omega$$

$$A_v = - \frac{r_c}{r_e} = \frac{1,4K \Omega}{16,25 \Omega} = -86 \approx -90$$
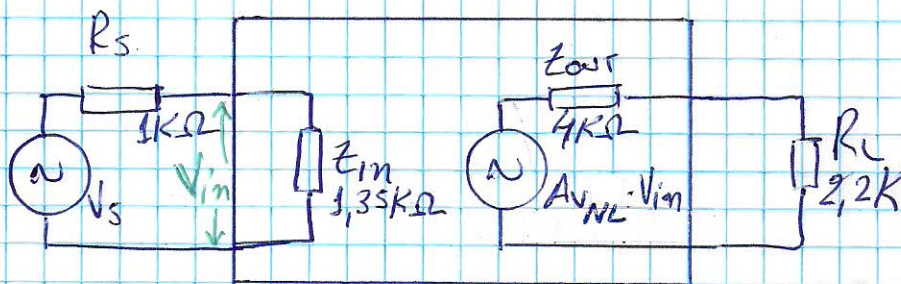
$$Z_{out} = R_c // r_o \xrightarrow{r_o \gg 10 R_c} Z_{out} = R_c = 4K \Omega$$



$$A_{vNL} = - \frac{R_c}{r_e}$$

$$\left| \begin{array}{l} R_L \rightarrow \infty \\ r_o \gg 10 R_c \end{array} \right.$$

$$A_{vNL} = - \frac{4K}{16,25} \approx -250$$



$$V_{in} = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_s} \cdot V_s$$

$$V_{in} = \frac{1,35K}{1,35K + 1K} \cdot 100mV = 57mV$$

$$A_{V_{NL}} \cdot V_{in} = -250 \cdot 57mV = 14,25V$$


$$V_{OUT(AC)} = \frac{R_L}{Z_{OUT} + R_L} \cdot A_{V_{NL}} \cdot V_{in} =$$

$$V_{OUT(AC)} = \frac{2,2K}{4K + 2,2K} \cdot 14,25 \approx 5V$$



## S. RESPOSTA EM BAIXA FREQUÊNCIA

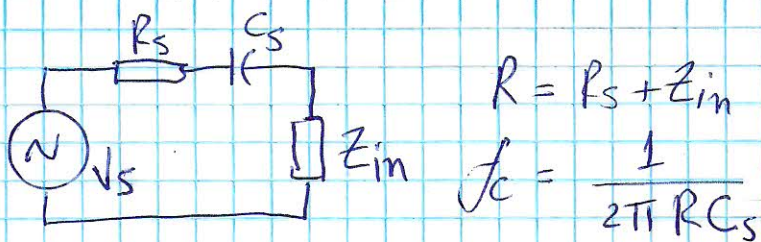
### S.1 CAPACITOR DE ACOPLAMENTO DE ENTRADA



$$R = 2K + 1,35K = 2,35K\Omega$$

$$f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 2,35K \cdot 10\mu} \cong 7Hz$$
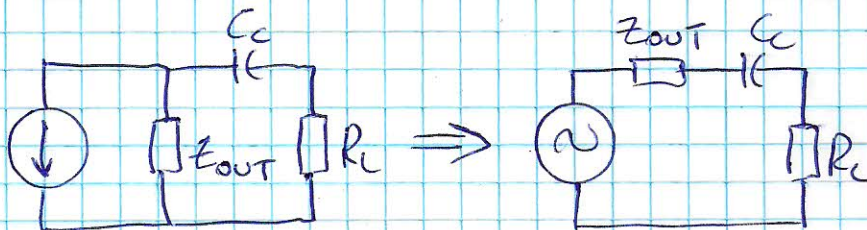
### S.2 CAPACITOR DE ACOPLAMENTO DE SAÍDA



$$R = 2,2K + 4K = 6,2K$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 6,2K \cdot 1\mu} \cong 25Hz$$



### 5.3 CAPACITOR DE DESACOPLEMENTO DE EMISSOR



$$Z_E = R_E \parallel \left( r_e + \frac{R1 \parallel R2 \parallel R_s}{\beta} \right)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot Z_E \cdot C_E}$$


$$r_e + \frac{R1 \parallel R2 \parallel R_s}{\beta} = 16,25 + \frac{888}{100} = 25,13 \Omega$$

$$Z_E = R_E \parallel 25,13 \Omega = 2K \parallel 25,13 \approx 25,13 \Omega$$


$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 25,13 \cdot 20\mu} \approx 317 \text{ Hz}$$



## G. RESPOSTA EM ALTA FREQUÊNCIA

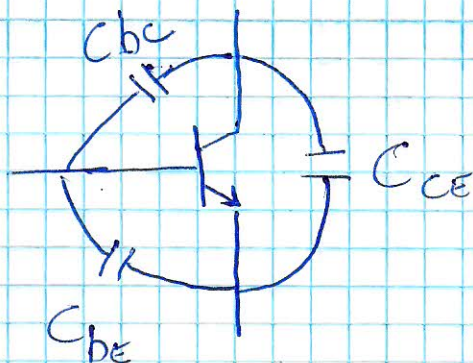

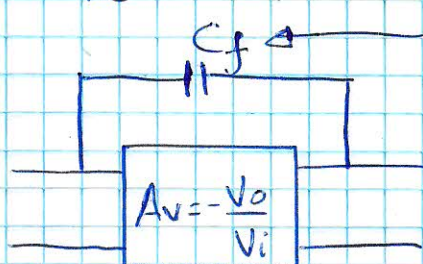
\* NAS FOLHAS DE DADOS  
Cbc É REPRESENTADO  
POR Cc E Cbe É REPRESENTADO  
POR Ce.



CAPACITÂNCIA DE REALIMENTAÇÃO.  
PARA O EMISSOR COMUM  $C_f = C_{bc}$ .

$$C_{Mi} = (1 - A_v) C_f$$
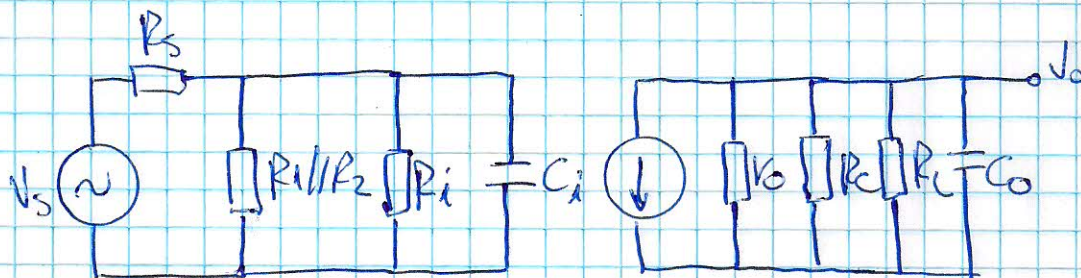
$$C_{Mo} = \left(1 - \frac{1}{A_v}\right) C_f$$



$$C_i = C_{wi} + C_{be} + C_{Mi}$$

$$C_o = C_{wo} + C_{ce} + C_{Mo}$$


$$C_{Mi} = (1 - A_v) C_{bc} = (1 - (-90)) 4p = 364 pF$$

$$C_{Mo} = \left(1 - \frac{1}{A_v}\right) C_{bc} = \left(1 - \frac{1}{-90}\right) 4p \approx 4 pF$$



$$C_i = 6p + 36p + 364p = 406pF$$

$$C_o = 8p + 1p + 4pF \approx 13pF$$

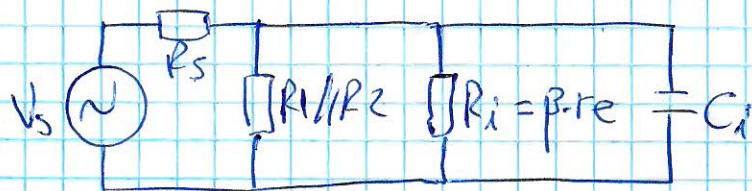


$$R_{TH} = R_s // R_1 // R_2 // \beta \cdot r_e$$

$$R_{TH} = 1K // 40K // 10K // 1625$$

$$R_{TH} = 574 \Omega$$
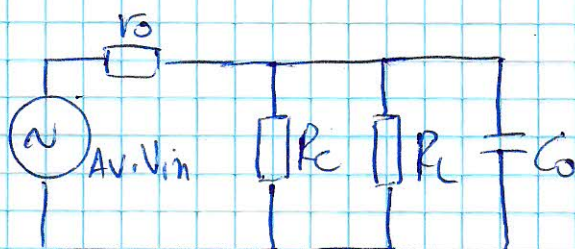
$$f_{Hi} = \frac{1}{2\pi \cdot R_{TH} \cdot C_i} = \frac{1}{2\pi \cdot 574 \cdot 406p} = 683 KHz$$



$$R_{TH} = R_c // R_L \quad \left| \quad R_o \gg 10 \cdot R_c // R_L \right.$$

$$R_{TH} = 4K // 2,2K \approx 1,4K \Omega$$

$$f_{Ho} = \frac{1}{2\pi R_{TH} C_o} = \frac{1}{2\pi \cdot 1,4K \cdot 13p} \approx 8,7 MHz$$

⊕ EM ALGUNS CASOS C<sub>E</sub> PODE SER APROXIMADO PARA

$$C_E = \frac{1}{2\pi \cdot f_T \cdot R_E}$$

L.T.S

tilibra