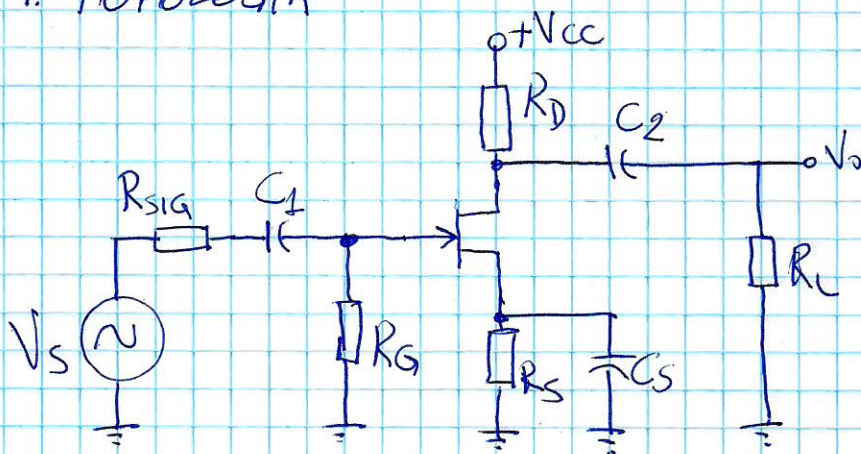


ANÁLISE COMPLETA DO AMPLIFICADOR FET EM CONFIGURAÇÃO DE AUTOPOLARIZAÇÃO


1. TOPOLOGIA



2. DADOS

$R_{SIG} = 1\text{K}\Omega$; $R_G = 1\text{M}\Omega$; $R_D = 3\text{K}\Omega$; $R_S = 2,2\text{K}\Omega$;
 $R_L = 3,9\text{K}\Omega$; $C_1 = 0,1\mu\text{F}$; $C_2 = 4,7\mu\text{F}$; $C_S = 10\mu\text{F}$;
 $I_{DSS} = 6\text{mA}$; $V_p = -6\text{V}$; $r_d = 100\Omega$; $C_{wi} = 3\text{pF}$;
 $C_{wo} = 5\text{pF}$; $C_{gd} = 4\text{pF}$; $C_{gs} = 6\text{pF}$; $C_{ds} = 1\text{pF}$;
 $V_{CC} = 18\text{V}$; $V_s = 10\text{mV}$

3. ANÁLISE DC

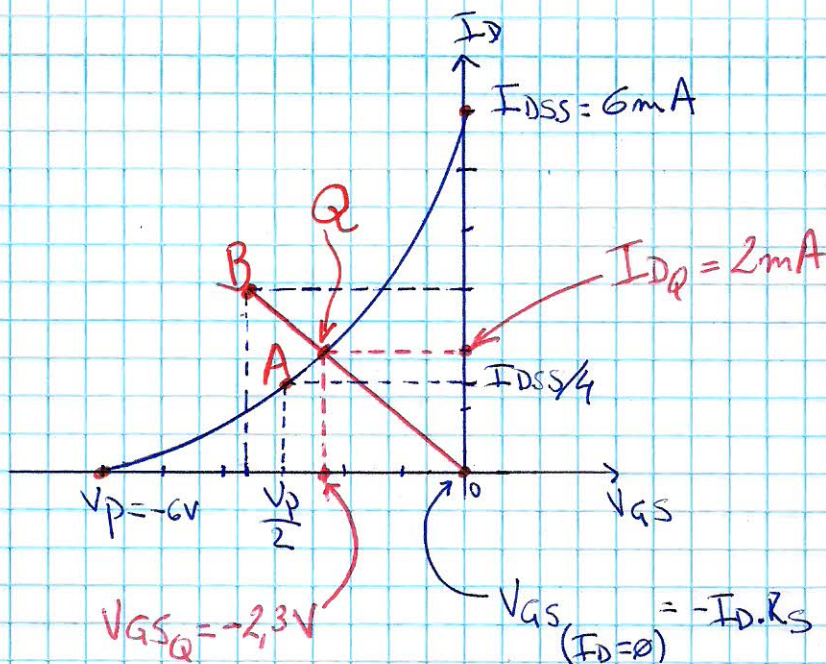

$$A\left(\frac{V_P}{2}, \frac{I_{DSS}}{4}\right) \quad \frac{V_P}{2} = -3V, \quad \frac{I_{DSS}}{4} = 1,5mA$$

$$B\left(-\frac{I_{DSS} \cdot R_S}{2}, \frac{I_{DSS}}{2}\right)$$

$$-\frac{I_{DSS} \cdot R_S}{2} = -\frac{6mA \cdot 1,2K\Omega}{2} = -3,6V$$


$$\frac{I_{DSS}}{2} = 3mA$$

$$Q(-2,3V, 2mA)$$

$$V_S = I_{DQ} \cdot R_S = 2mA \cdot 1,2K\Omega = 2,4V$$

$$V_{R_D} = I_{DQ} \cdot R_D = 2mA \cdot 3K\Omega = 6V$$

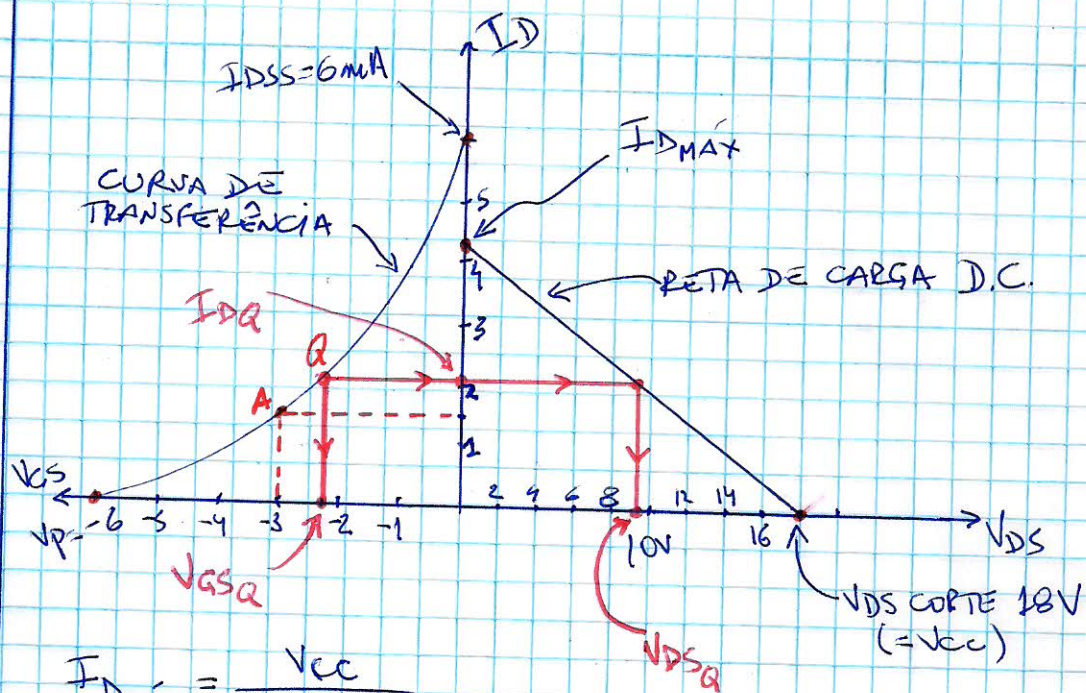
$$V_{DS} = V_D - V_S = (V_{CC} - V_{R_D}) - V_S = (18 - 6) - 2,4 = 9,6V$$



$$I_{D_{MAX}} = \frac{V_{CC}}{R_D + R_S}$$

$$I_{D_{MAX}} = \frac{18}{3K + 1,2K} = \frac{18}{4,2K} \approx 4,3mA$$

4. ANÁLISE A.C.

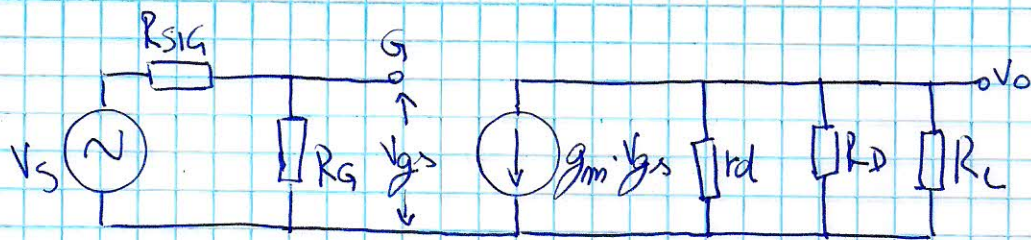

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \cdot 6 \text{ mA}}{|-6 \text{ V}|} = 2 \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right] = 2 \text{ mS} \left[1 - \frac{-2,3}{-6} \right] \approx 1,2 \text{ mS}$$

$$Z_i = R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

$$Z_o = r_d // R_D, \text{ como } r_d \gg 10 \cdot R_D: Z_o = R_D = 3 \text{ K}\Omega$$

$$A_{v_{NL}} = -g_m \cdot R_D \quad | \quad r_d \gg 10 \cdot R_D$$

$$A_{v_{NL}} = -2 \text{ mS} \cdot 3 \text{ K}\Omega = -6$$

$$A_v = -g_m \cdot (R_D // R_L) \quad | \quad r_d \gg 10 \cdot (R_D // R_L)$$


$$A_v = -2 \text{ mS} \cdot (3 \text{ K}\Omega // 13,9 \text{ K}\Omega) = -2 \text{ mS} \cdot 1,7 \text{ K}\Omega = -3,39$$

$$V_o = A_v \cdot V_{gs}, \text{ como } R_{SIG} \ll R_G: V_o = A_v \cdot V_s$$

$$V_o = 3,39 \cdot 10 \text{ mV} = 33,9 \text{ mV}$$

5. RESPOSTA EM BAIXA FREQUÊNCIA

5.1. CAPACITOR DE ACOPLAMENTO DE ENTRADA

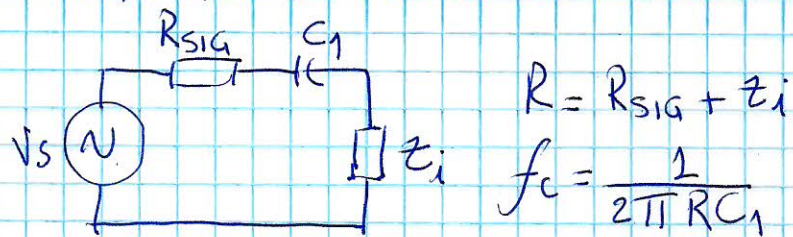

$$R = 1K + 1M \approx 1M\Omega$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 1M \cdot 0,1\mu} \approx 1,6Hz$$

5.2. CAPACITOR DE ACOPLAMENTO DE SAÍDA



$$R = R_D + R_L \quad f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C_2}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot (3K + 3,9K) \cdot 4,7\mu} \approx 5Hz$$




5.3. CAPACITOR DE DESACOPLEMENTO DE SOURCE (FONTE)

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC_s} \quad R = R_s \parallel \frac{1}{g_m} \quad r_{d1} \approx \infty\Omega$$

$$R = 1,2K \parallel \frac{1}{1,2m} = 492\Omega$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 492 \cdot 10\mu} = 32,4Hz$$

6. RESPOSTA EM ALTA FREQUÊNCIA

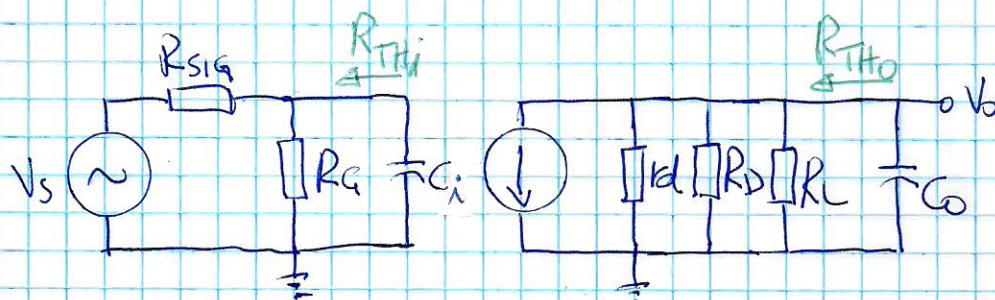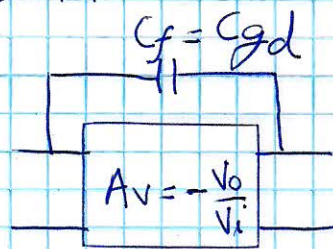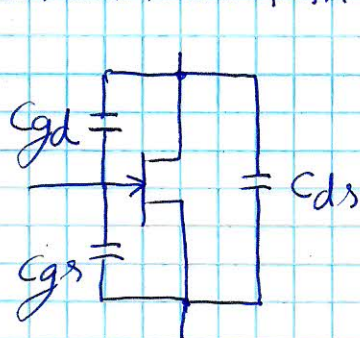

$$C_{M_i} = (1 - A_v) C_{gd}$$

$$C_{M_o} = \left(1 - \frac{1}{A_v}\right) C_{gd}$$

$$C_i = C_{wi} + C_{gs} + C_{M_i}$$

$$C_o = C_{wo} + C_{ds} + C_{M_o}$$

$$C_{M_i} = (1 - (-3,39)) \cdot 4p$$

$$C_{M_o} = \left(1 - \frac{1}{-3,39}\right) \cdot 4p$$

$$C_{M_i} \approx 17,6pF$$

$$C_{M_o} \approx 5,2pF$$

$$C_i = 3p + 6p + 17,6p$$

$$C_o = 5p + 1p + 5,2p$$

$$C_i = 26,6pF$$

$$C_o = 11,2pF$$

$$R_{TH_i} = R_{sig} \parallel R_g$$

$$R_{TH_o} = r_d \parallel R_d \parallel R_L \approx R_d \parallel R_L$$

$$R_{TH_i} \approx R_{sig} = 1K\Omega$$

$$R_{TH_o} = 3K \parallel 39K = 1,7K\Omega$$

$$f_{TH_i} = \frac{1}{2\pi \cdot R_{TH_i} \cdot C_i}$$

$$f_{TH_o} = \frac{1}{2\pi \cdot R_{TH_o} \cdot C_o}$$

$$f_{TH_i} = \frac{1}{2\pi \cdot 1K \cdot 26,6p} \approx 6MHz$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi \cdot 1,7K \cdot 11,4p} \approx 8,3MHz$$

1 1

"DUAS COISAS SÃO INFINITAS: O
UNIVERSO E A ESTUPIDEZ HUMANA.
MAS, EM RELAÇÃO AO UNIVERSO,
AINDA NÃO TENHO CERTEZA ABSOLUTA"

ALBERT EINSTEIN