
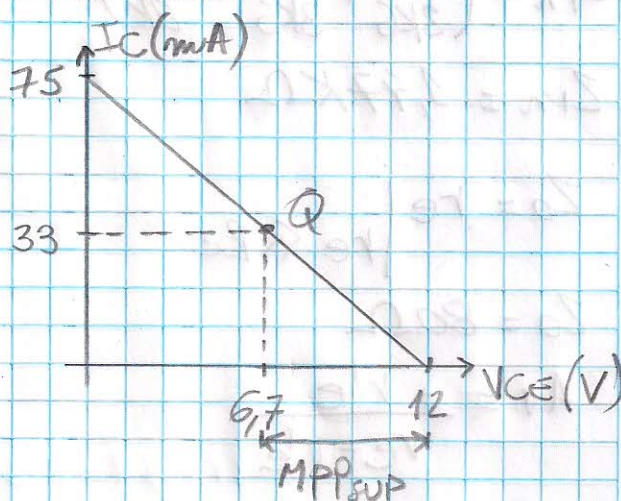


ANÁLISE COMPLETA DO AMPLIFICADOR

SEGUIDOR DE EMISSOR

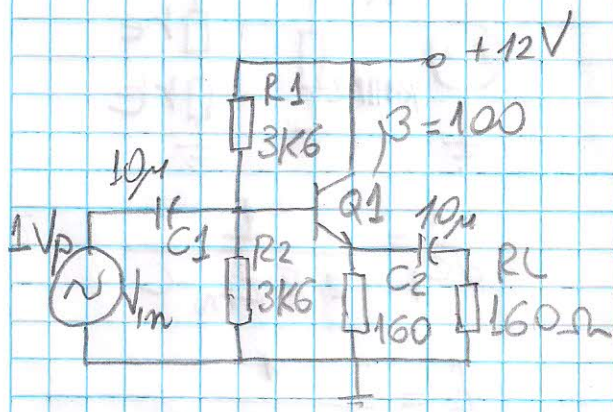

ANÁLISE DC

$$V_b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC}$$

$$V_b = \frac{3K6}{3K6 + 3K6} \cdot 12$$

$$V_b = 6V$$

$$V_E = V_b - V_{BE}$$

$$V_E = 6 - 0.7$$

$$V_E = 5.3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{5.3}{160} = 33mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_E$$

$$V_{CE} = 12 - 5.3 = 6.7V$$

$$P_Q = I_{CQ} \cdot V_{CEQ}$$


$$P_Q = 33mA \cdot 6.7 = 221mW$$

$$MPP_{sup} = 12 - 6.7 = 5.3V$$

ANÁLISE AC

$$r_e = \frac{25mV}{I_E} = \frac{25mV}{33mA}$$

$$r_e = 0.75$$

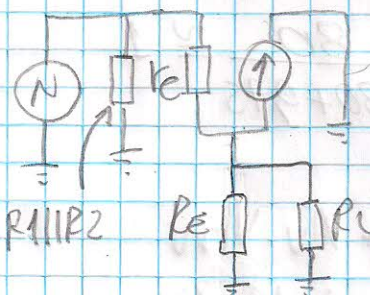

$$r'_e = R_E \parallel R_L$$

$$r'_e = \frac{160}{2} = 80\Omega$$

$$Z_b = \beta(r_e + r'_e)$$

$$Z_b = 100(0.75 + 80)$$

$$Z_b \approx 8K\Omega$$

$$Z_{in} = R1 || R2 || Z_b$$


$$Z_{in} = \left(\frac{1}{3K\Omega} + \frac{1}{3K\Omega} + \frac{1}{8K} \right)^{-1}$$

$$Z_{in} = 1,47K\Omega$$

$$Z_o = r_e || r_e \ll R_e$$

$$Z_o = 80\Omega$$

$$A_v = \frac{r'_e}{r_e + r'_e}$$

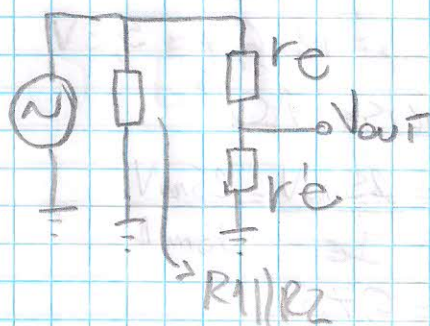


$$A_v = \frac{80}{80 + 0,75} \approx 1$$

$$V_{out} = A_v \cdot V_{in}$$

$$V_{out} = 1 \cdot 1 = 1V_p$$


FREQUÊNCIA DE CORTE INFERIOR

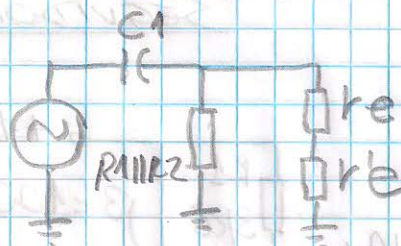

$$f_{ci} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot Z_{in} \cdot C_1}$$

$$f_{ci} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,47K \cdot 50\mu}$$

$$f_{ci} = 11Hz$$

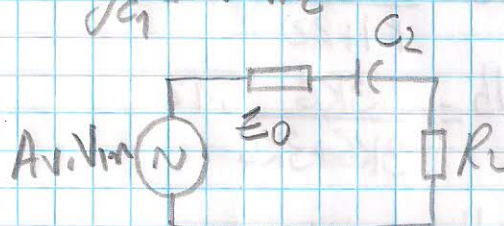

$$f_{cu} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot (Z_o + R_L) \cdot C_2}$$

$$f_{cu} = 66Hz$$