

FAST TRICKS #3 – LÂMPADA SÉRIE

A lâmpada em série impede que o equipamento em teste seja ainda mais avariado pelo curto interno.

